
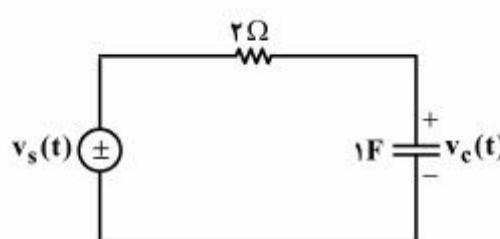


- ۱۱- تصویر نیم صفحه سمت چپ محور موهومی تحت نگاشت $w = \tanh z$ ، کدام است؟
- (۱) نیم صفحه سمت راست محور موهومی (۲) نیم صفحه پایینی محور حقیقی
 (۳) نیم صفحه بالایی محور حقیقی (۴) نیم صفحه چپ محور موهومی
- ۱۲- اگر $f(z)$ یک تابع تام (در کل صفحه مختلط تحلیلی)، $|f(z) + i - z^2| \leq 2$ و $|f(z)| < 1$ برای هر $z \in \mathbb{C}$ ، که در آن $i = \sqrt{-1}$ ، آنگاه مقدار $f(2)$ کدام است؟
- (۱) صفر (۲) i (۳) 2 (۴) 3
- ۱۳- در بسط تیلور تابع $f(z) = z \sin z$ حول i (۰) کدام است؟
- $\frac{i}{\delta!}(\cosh \delta + \delta \sinh \delta)$ (۱) $\frac{i}{\delta!}(\sinh \delta + \delta \cosh \delta)$ (۲)
 $\frac{i}{\delta!}(\cosh \delta + \sinh \delta)$ (۳) $\frac{i}{\delta!}(\sinh \delta + \cosh \delta)$ (۴)
- ۱۴- اگر C مربع 4×4 پیموده شده در جهت مثلثاتی باشد، آنگاه مقدار انتگرال $\oint_C \frac{z}{1+e^z} dz$ کدام است؟
- $2\pi i$ (۱) 0 (۲)
 $4\pi i$ (۳) 4π (۴)
- ۱۵- اگر تابع مختلط $f(z)$ دارای سری لوران $f(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n z^n$ باشد، آنگاه مقدار قرار دهیم
- $c_n = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} e^{in\theta} F(\theta) d\theta$ (۱) $c_n = \int_0^{2\pi} e^{-in\theta} F(\theta) d\theta$ (۲)
 $c_n = 0$ (۳) $c_n = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} e^{-in\theta} F(\theta) d\theta$ (۴)


مدارهای الکتریکی او:

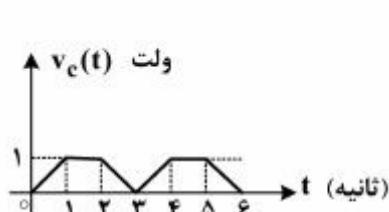- ۱۶- در مدار زیر، با توجه به شکل موج داده شده برای $v_c(t)$ ، اندازه توان متوسط منبع ولتاژ، چند وات است؟




- $\frac{1}{3}$ (۱)
 $\frac{2}{3}$ (۲)
 1 (۳)
 $\frac{4}{3}$ (۴)

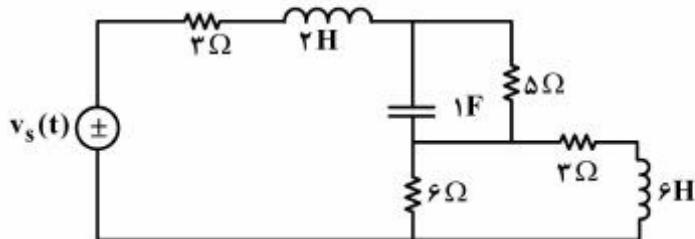- ۱۷ - وقتی $v_s(t)$ به اندازه ۴ ولت به صورت ناگهانی زیاد می‌شود، گدام پی‌آمد ناگهانی را به دنبال دارد؟




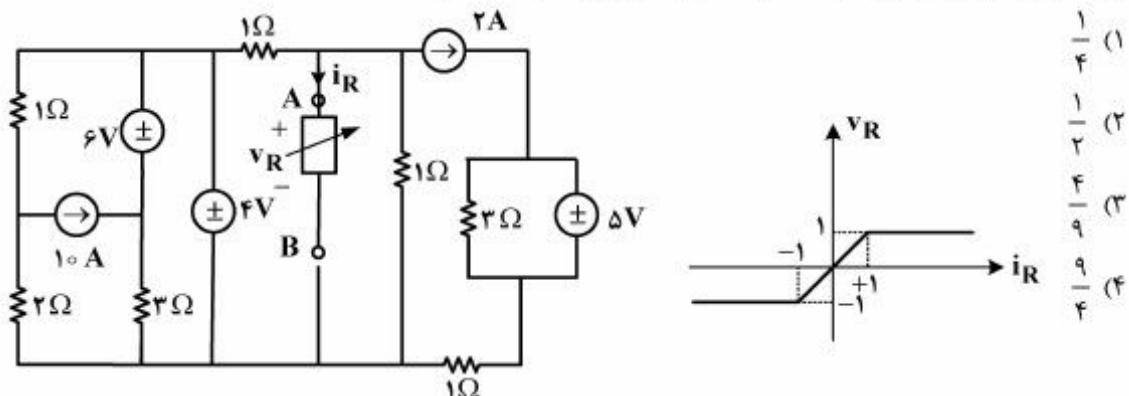- (۱) ولتاژ سلف ۲H و ولتاژ مقاومت ۶Ω به ترتیب ۱ و ۳ ولت زیاد می‌شود.
- (۲) ولتاژ سلف‌های ۲H و ۶H به ترتیب ۱ و ۳ ولت زیاد می‌شود.
- (۳) فقط ولتاژ سلف ۲H، به اندازه ۴ ولت زیاد می‌شود.
- (۴) فقط ولتاژ مقاومت ۶Ω، به اندازه ۴ ولت زیاد می‌شود.


- ۱۸ - در مدار زیر، توان دریافتی توسط مقاومت غیرخطی بین A و B، چند وات است؟



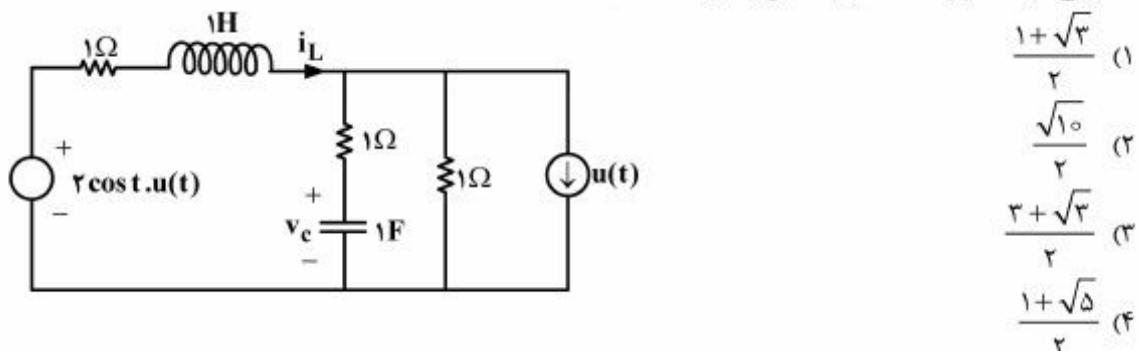
- ۱۹ - مدار زیر در $t = \infty$ با $v_c(\infty) = 3V$ و $i_L(\infty) = 2A$ کار خود را شروع می‌کند. در سرانجام کار مدار، ماکریم مقدار $u_L(t)$ چند آمپر است؟ ($u(t)$ تابع پله واحد است).



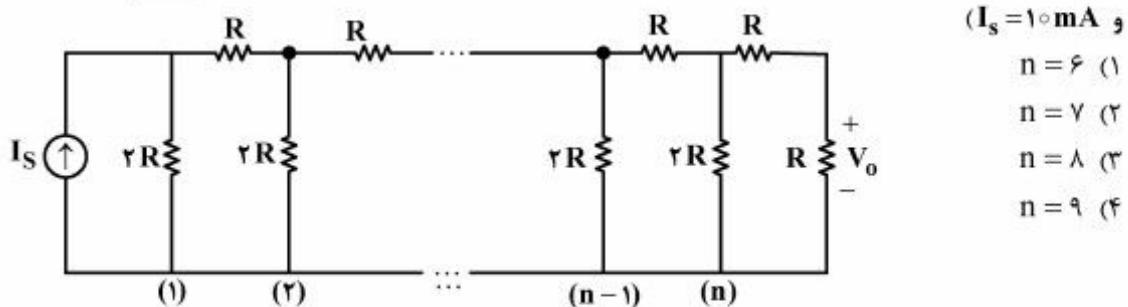
- ۲۰- در مدار نردنی زیر حداقل تعداد n چقدر باشد، تا ولتاژ V_0 در انتهای مدار کمتر از 2 mV نشود؟



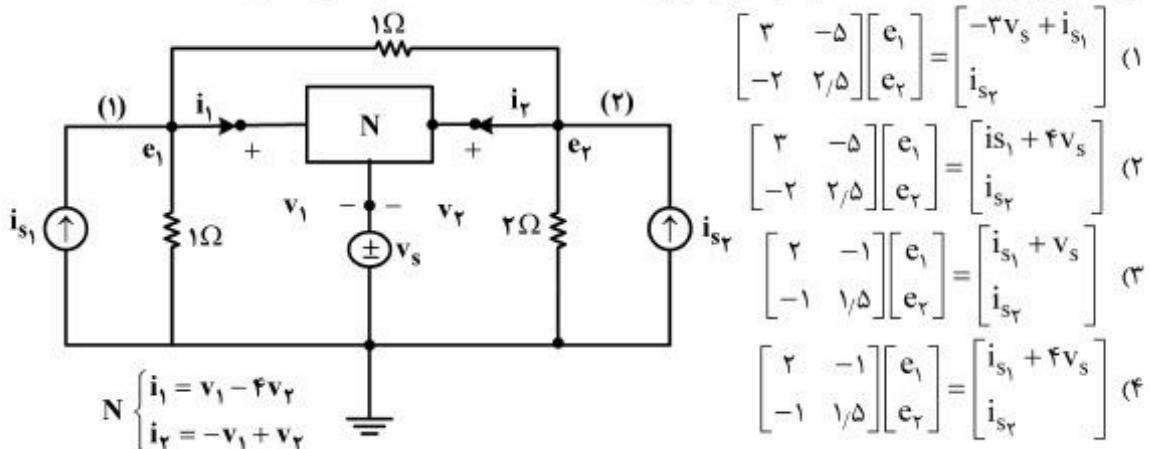
۲۱- در مدار زیر، روابط مقاومت سه سر N به صورت زیر داده شده است. معادلات گره مدار، کدام است؟



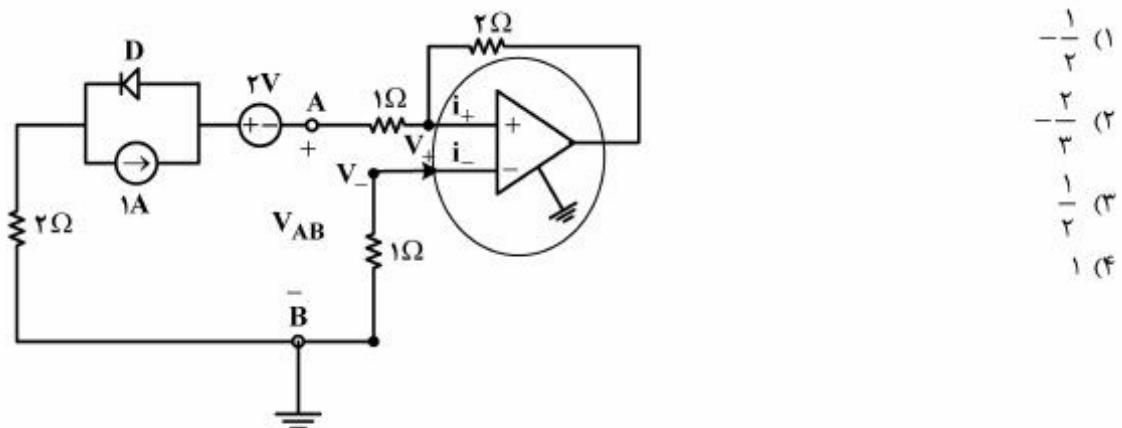- ۲۲- در مدار زیر، V_{AB} ، چند ولت است؟ (دیود D ایدنال فرض شود و برای آپ امپ: $i_+ = i_- = 0$ و $V_+ = V_- = 0$):



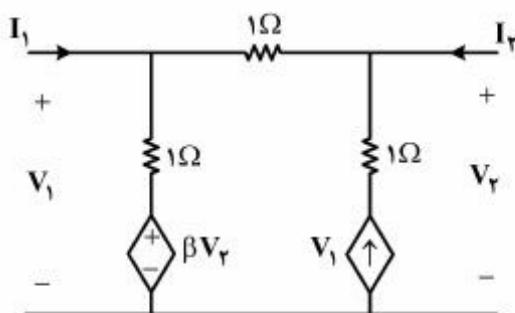-۲۳ در دو قطبی زیر، مقدار β چقدر باشد، تا برای دو قطبی ماتریس امپدانس تعریف نشود؟




-۲ (۱)

-۱ (۲)

۰ (۳)

۱ (۴)

-۲۴ در مدار زیر، کلید برای مدت طولانی باز بوده و مدار به حالت دائمی خود رسیده است. در لحظه $t = 0$ کلید بسته

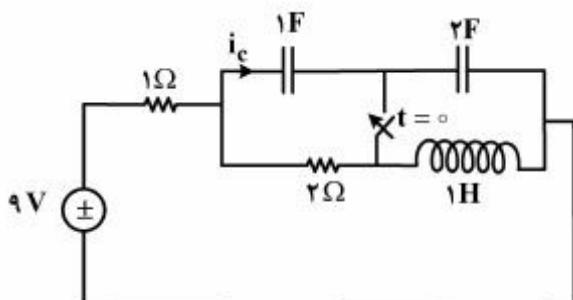می‌شود. در این حالت $i_c^+(t=0)$ برابر کدام است؟


۱ (۱)

۲ (۲)

۳ (۳)

۴ (۴)

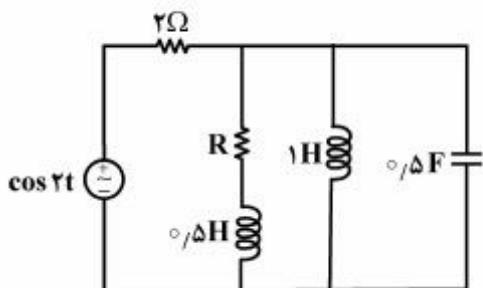-۲۵ در مدار زیر مقدار R چند اهم باشد تا ضریب توان دیده شده از سرهای منبع برابر یک گردد؟




۰ (۱)

۱ (۲)

۲ (۳)

۳ (۴)

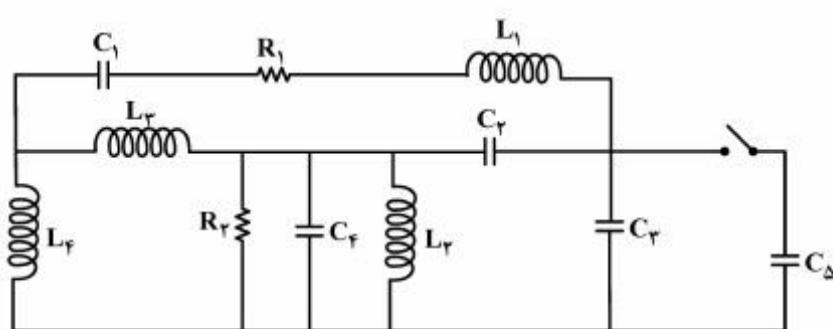-۲۶ در مدار زیر، مرتبه مدار و تعداد فرکانس‌های طبیعی غیرصفر «به ترتیب از راست به چپ» کدام است؟



۴, ۷ (۱)

۵, ۷ (۲)

۶, ۸ (۳)

۶, ۹ (۴)

- ۲۷ در گراف مداری، مجموعه ولتاژ‌های صادق در قانون ولتاژ نسبت به یک درخت به صورت $\{v_k(t)\}$ و مجموعه جریان‌های صادق در قانون جریان نسبت به درخت دیگر به صورت $\{\hat{i}_k(t)\}$ است. با در نظر گرفتن تبدیل لاپلاس این ولتاژها و جریان‌ها، کدام رابطه درست است؟


$$\sum_k \hat{i}_k(s) \cdot v_k^r(s) = 0 \quad (1)$$

$$\sum_k v_k(s) \cdot \frac{d\hat{i}_k}{dt} = 0 \quad (2)$$

$$\sum_k v_k^r \cdot \hat{i}_k = 0 \quad (3)$$

$$\sum_k \hat{i}_k \cdot \frac{dv_k}{dt} = 0 \quad (4)$$

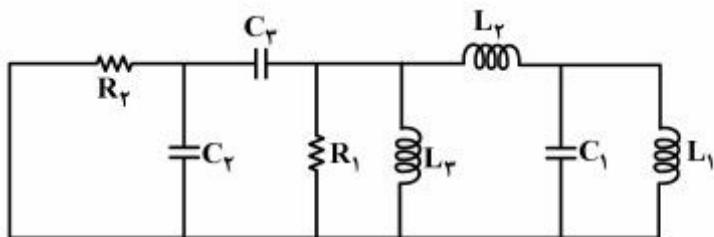- ۲۸ برای مدار داده شده، در کدام یک از موارد زیر حالت دائمی ثابت وجود دارد؟ (مقادیر المان‌ها مشخص است)




(۱) منبع جریان ثابتی (مخالف صفر) را با R_2 سری می‌کنیم.

(۲) منبع ولتاژ ثابتی (مخالف صفر) را با L_2 سری می‌کنیم.

(۳) منبع ولتاژ ثابتی (مخالف صفر) را با R_1 سری می‌کنیم.

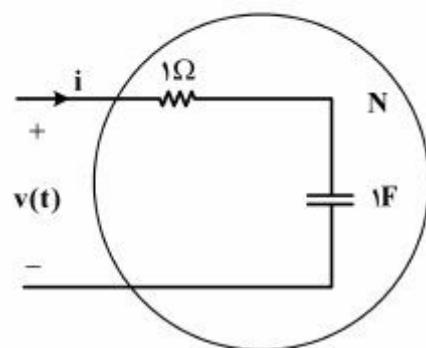(۴) چون فرکانس‌های طبیعی را نداریم نمی‌توان مشخص کرد.

- ۲۹ در حالت دائمی سینوسی با $v(t) = v_m \cos t$ ، مقدار ماکزیمم توان لحظه‌ای N برابر $p(t) = 1 + \sqrt{2}$ است. ماکزیمم مقدار آن چند آمپر است؟



$$\frac{1}{2} \quad (1)$$

$$\sqrt{2} \quad (2)$$

$$1 \quad (3)$$

$$\frac{\sqrt{2}}{2} \quad (4)$$





- ۳۰- معادلات حالت مداری به صورت زیر داده شده است. اگر $s = -4$ یک فرکانس طبیعی مدار باشد، مقدار R چند

$$\underline{\dot{x}} = \begin{bmatrix} 1 & -3 & -6 \\ 1 & -3 & -2 \\ R & -2 & -6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}$$

- ۱ (۱)
- ۲ (۲)
- ۳ (۳)
- ۴ (۴)

الکترونیک ۱ و ۲

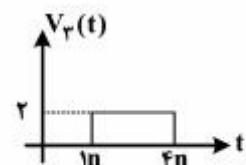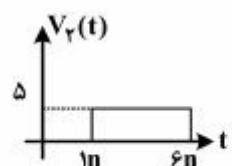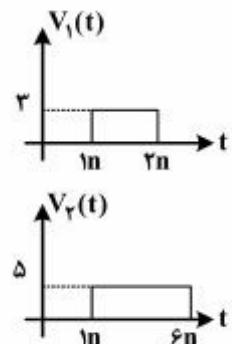
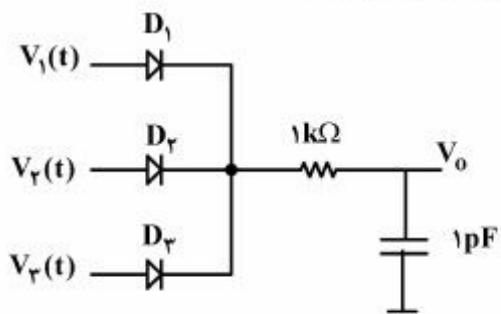
- ۳۱- با فرض دیود ایدنال و ولتاژ اولیه خازن برابر با صفر، مقدار نهایی ولتاژ خروجی چقدر است؟



- ۱ (۱)
- ۲ (۲)
- ۳ (۳)
- ۴ (۴)

- ۳۲- در مدار زیر ولتاژ اولیه خازن‌های C_1 و C_2 صفر و دیودهای D_1 و D_2 ایدنال هستند. کلید k در لحظه $t = 0$

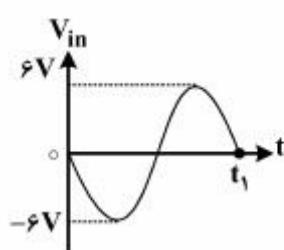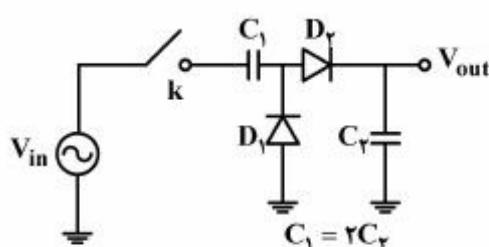بسنده می‌شود. مقدار ولتاژ خروجی V_{out} در لحظه $t = t_1$ چند ولت است؟



- ۱ (۱)
- ۲ (۲)
- ۳ (۳)
- ۴ (۴)